
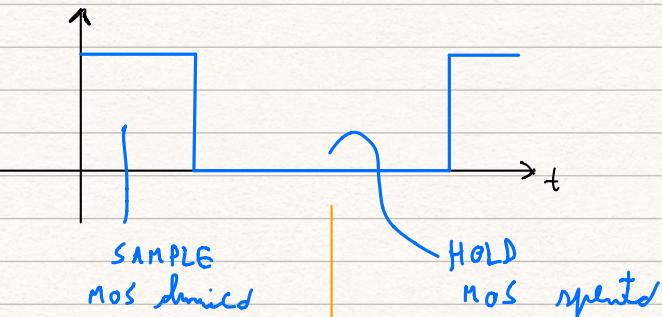


CIRCUITO SAMPLE & HOLD

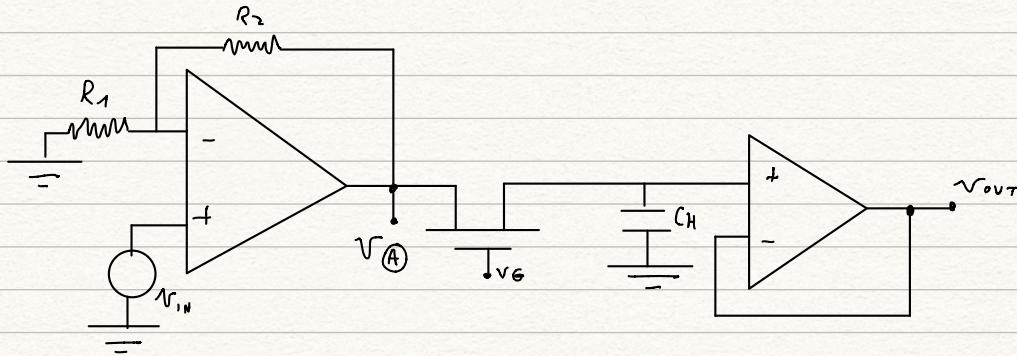

$$\begin{aligned} V_{GS} > V_{Tn} \\ V_{GD} > V_{Tr} \end{aligned}$$

$$V_G - V_S > V_{Tr}$$

$$V_G > V_{Tr} + V_{S_{MAX}}$$

$$\downarrow V_G > V_{Tr} + |V_A|_{MAX}$$

con 2 volt di margine

$$V_{GS} < V_{Tr}$$


$$V_{GD} < V_{Tr}$$

$$V_G - V_S < V_{Tr}$$

$$V_G < V_{Tr} + V_{S_{MIN}}$$

$$V_G < V_{Tr} + |V_A|_{MIN}$$



con due volt di margine

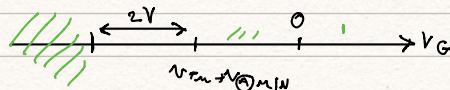

$$V_G > V_{Tr} + |V_A|_{MAX} + 2V$$


$$V_G < V_{Tr} + |V_A|_{MIN} - 2V$$

MINIMA DURATA TEMPO DI SAMPLE

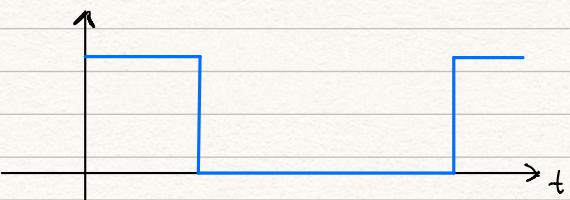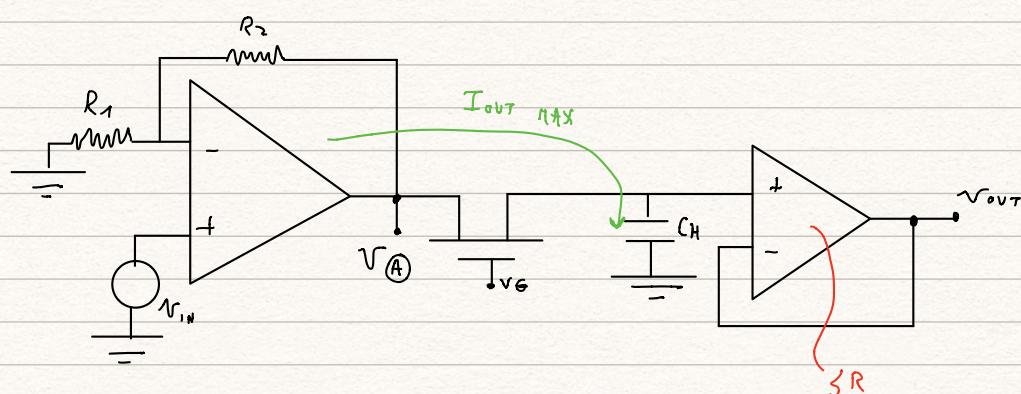

"New rate"

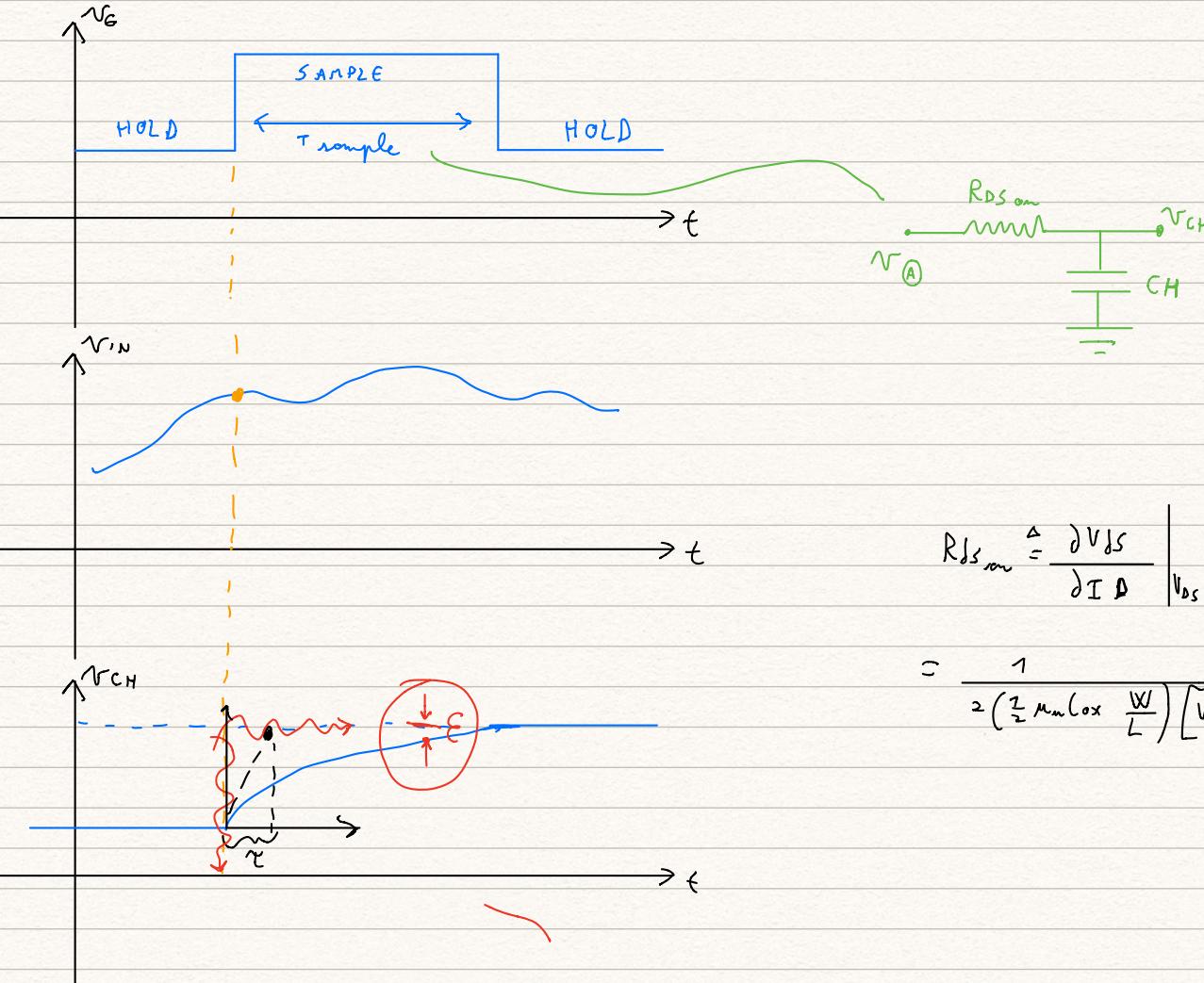(A) Sfoglia l'informazione introdotte dagli operamp



$$R_{DS(on)} \stackrel{\Delta}{=} \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \Big|_{V_{DS}=0} = \frac{1}{2K_n(V_{GS}-V_{Tn})} =$$

$$= \frac{1}{2\left(\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\right) \left[V_G - V_A - V_{Tn}\right]}$$

$$V_{CH}(t) = \Delta V - \Delta V \exp(-t/\tau)$$

$$V^*(t) = \Delta V \exp(-t/\tau)$$

T_{SAMPLE} minimo deve essere tale che

$$V^*(T_{SAMPLE \text{ min}}) = \epsilon$$

$$\Delta V \exp\left(-\frac{T_{SAMPLE \text{ min}}}{\tau}\right) = \epsilon$$

$$\exp\left(-\frac{T_{SAMPLE \text{ min}}}{\tau}\right) = \frac{\epsilon}{\Delta V}$$


$$-\frac{T_{SAMPLE \text{ min}}}{\tau} = \ln \frac{\epsilon}{\Delta V}$$

$$T_{SAMPLE \text{ min}} = \tau \ln \frac{\Delta V}{\epsilon}$$

⑥ Considerando le limitazioni introdotte dagli opamp (corrente di uscita del primo opamp limitata, SR finita del secondo opamp)

$$\left. \frac{dV_{CH}}{dt} \right|_{\max} = \frac{I_{out \ max}}{C}$$

$$\left. \frac{dV_{out}}{dt} \right|_{\max} = SR$$

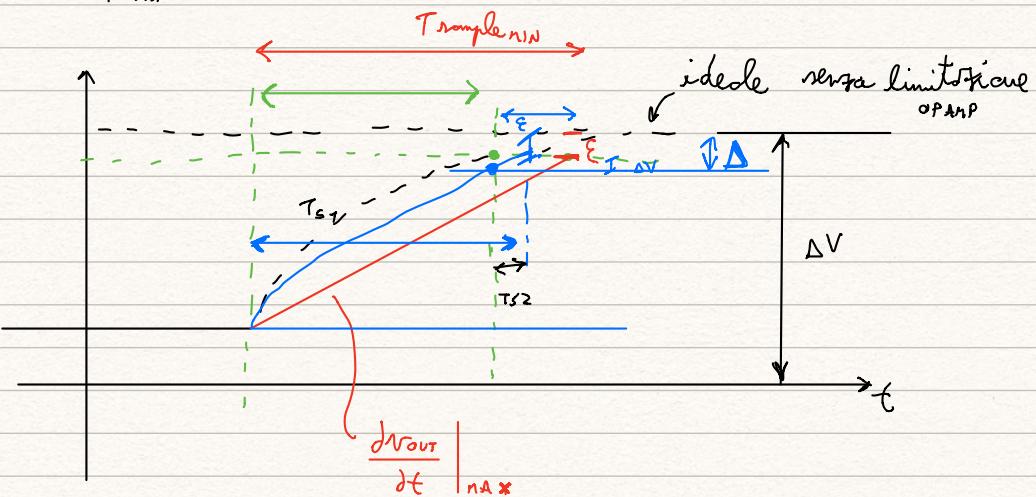

$\left. \begin{array}{l} TS_1 \text{ la pendenza è limitata (ad esempio) da } SR \\ TS_2 \text{ la pendenza non è più limitata} \end{array} \right\} \oplus$

$$TS_1 : \frac{\Delta V - \Delta}{TS_1} = SR$$

$$TS_1 = \frac{\Delta V - \Delta}{SR} = \frac{\Delta V - SR\varepsilon}{SR}$$

$$\frac{\Delta}{\varepsilon} = SR \rightarrow \Delta = SR\varepsilon$$

$$TS_2 : \Delta \exp(-t/\tau) = \varepsilon$$


$$\exp\left(-\frac{TS_2}{\tau}\right) = \frac{\varepsilon}{\Delta}$$

$$\ln \frac{\varepsilon}{\Delta} = -\frac{T_{S2}}{R}$$


$$T_{S2} = \tau \ln \frac{\Delta}{\varepsilon}$$

$$T_S = T_{S1} + T_{S2} = \frac{\Delta V - SR\varepsilon}{SR} + \gamma \ln \frac{SRt}{\varepsilon}$$


MASSIMA DURATA TEMPO DI HOLD

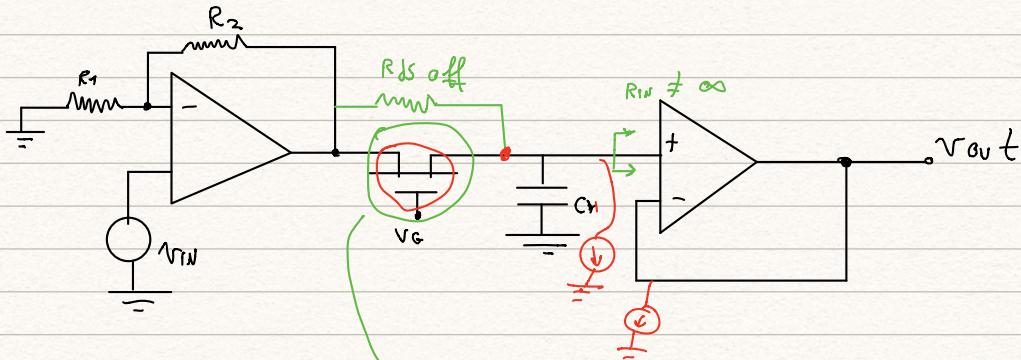

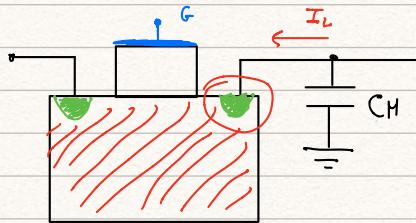
limitazione deriva dal fatto che la capacità si scarichi



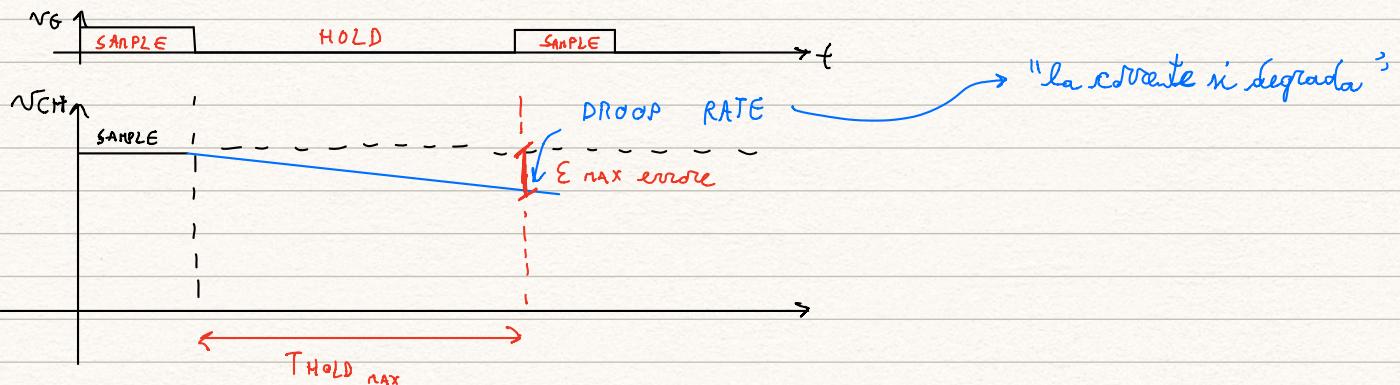- resistenza ingresso buffer non infinita
- resistenza di "off" dell'interruttore mos non è infinita
- operazione buffer correnti di bias
- MOS presenta correnti di perdita delle giunzioni



• effetti delle correnti

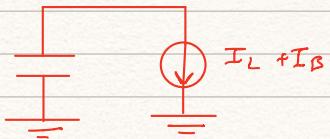

$$\frac{\delta V_{CH}}{\delta t} = \frac{I_L + I_B}{C_H}$$

$$T_{HOLD\ MAX} \cdot \frac{I_L + I_B}{C_H} = \varepsilon$$

$$T_{HOLD\ MAX} \leq \frac{\varepsilon C_H}{I_L + I_B}$$

EFFETTO DELLA SCARICA RESISTIVA




$$\tau = C_H (R_{DS\ off} // R_{IN})$$

APPROX. LINEARE


$$\frac{\Delta V}{\tau} \cdot T_{HOLD\ MAX} = \varepsilon$$


$$T_{HOLD\ MAX} = \frac{\varepsilon \tau}{\Delta V}$$

PROBLEMI DI INIEZIONE DI CARICA

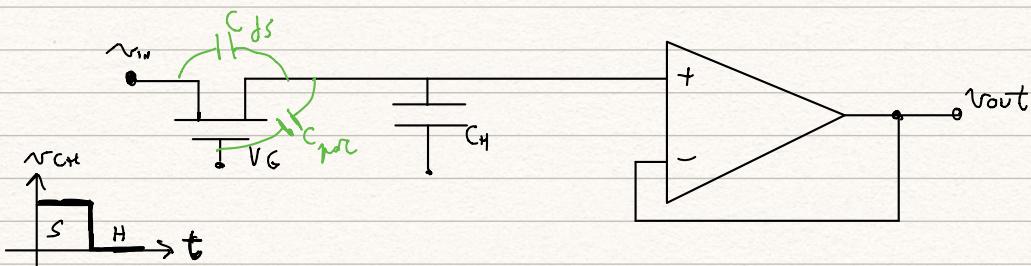

• effetto di C_DS

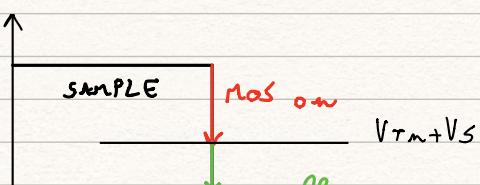

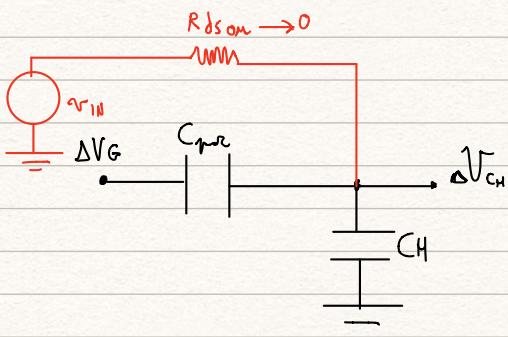


$$\Delta V_{CH} = \frac{C_{PD}}{C_{PD} + CH} \Delta V_G$$

minimizing C_{PD}
maximizing CH

segmento del mos


$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_{Tn} \\ V_G &= V_{Tn} + V_S \end{aligned}$$

• effetto di C_{DS}

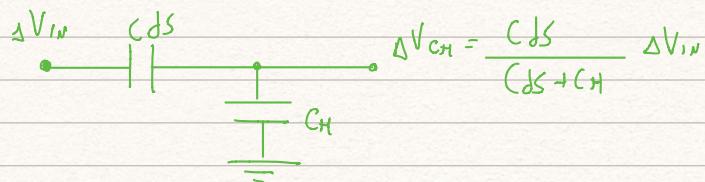

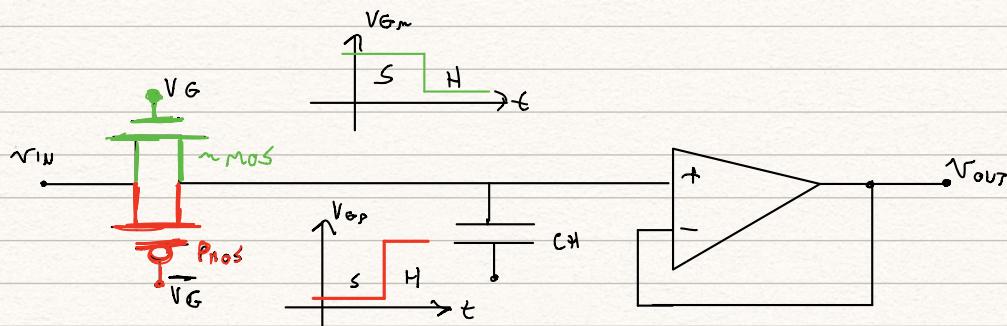- 1. $C_{DS} \ll C_{PD}$
 - 2. $\Delta V_{IN} \ll \Delta V_C$
- } NORMALMENTE
} TRASCURABILE

CONFIGURAZIONE DI CIRCUITO DI SFM A 2 MOS



FASE DI SAMPLE TRANSISTOR ONNICO

- | | |
|-----------------------|--------------|
| ① $V_{GS,n} > V_{Tn}$ | $V_{Tn} > 0$ |
| ② $V_{GS,p} < V_{Tp}$ | $V_{Tp} < 0$ |

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad V_{Gn} - V_S > V_{Tn} \\ \textcircled{2} \quad V_{Gp} - V_S < V_{Tp} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} V_{Gn} > V_{Tn} + V_{S\max} \\ V_{Gp} < V_{Tp} + V_{S\min} \end{array}$$

FASE DI HOLD

transistor off

nMOS


pMOS

$$V_{GSn} < V_{Tn}$$

$$V_{GSp} > V_{Tp}$$

$$V_{Gn} < V_{Tn} + V_{S\min}$$

$$V_{Gp} > V_{Tp} + V_{S\max}$$

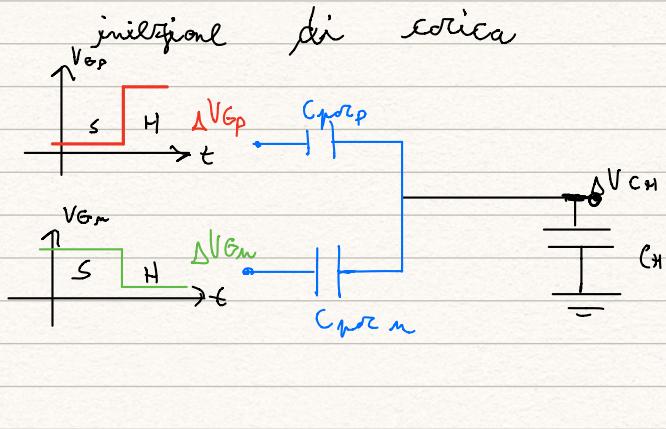

$$G_{pHn} = G_{pHp}$$

$$|\Delta V_{Ep}| = |\Delta V_{Gn}|$$

$$\Delta V_{CH} = 0$$

$$\Delta V_{CH} = \Delta V_{Gn} \frac{C_{Hn}}{C_{pHn} + C_H + C_{pHp}} + \Delta V_{Ep} \frac{C_{pHp}}{C_{pHp} + C_H + C_{pHn}}$$


☺ FASE DI SAMPLE

R_{DS} è il parallelo della $R_{DS,mp}$ e $R_{DS,n}$

☺ FASE DI HOLD

$R_{DS,off} = R_{DS,off,p} \parallel R_{DS,off,n}$ più piccola!

☺ FASE DI HOLD

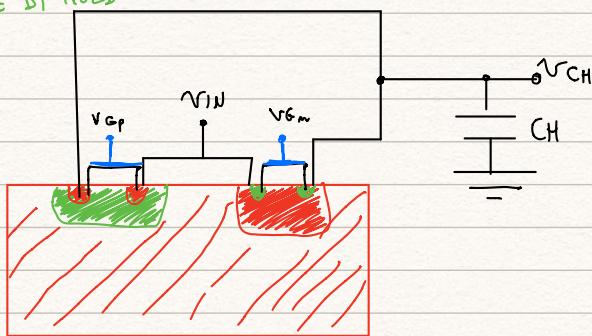

le I_L in corrispondenza

